

ON (閉) VS OFF (開)
開關 (Switch)

開關(*Switch*)

- 代號「SW」，又稱「電門」
- 通路(閉)與斷路(開)的控制元件，常與感測器如：超音波、紅外線連接，達成自動化控制
- 依開閉方式：機械式和電磁式兩類
- 半導體材料亦有開關性質，例如：光電二極體有光遮斷效應，電晶體有電場效應等

開關構造

軸(Pole)：一次可通過開關的個別迴路數

切(Throw)：開關上單一軸可控制之迴路數




單軸單切 SPST



雙軸雙切 DPDT

單軸雙切 SPDT

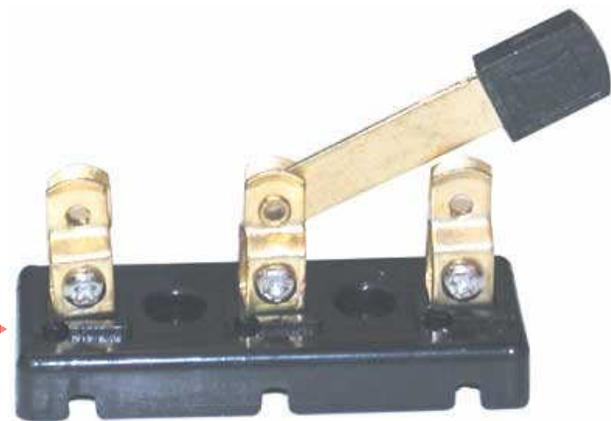

符號構造

軸(Pole)：一次可通過開關的個別迴路數

切(Throw)：開關上單一軸可控制之迴路數


Normally
Open (NO)
常開接點




SPST(NO)
單軸單切




SPST(NC)
單軸單切

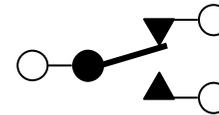

SPDT
單軸雙切

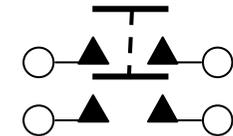


DPST(NO)
雙軸單切

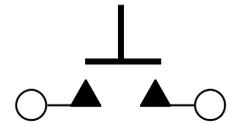


SPST(NC)
單軸單切



SPST(NC)
單軸單切

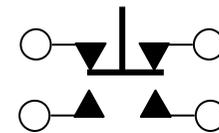


SPDT
單軸雙切

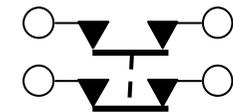


DPST(NC)
雙軸單切


Normally
Close (NC)
常閉接點

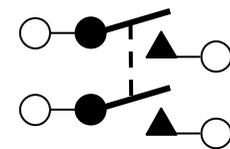


DPST(NO)
雙軸單切

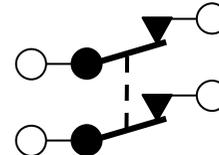

DPST(NC)
雙軸單切

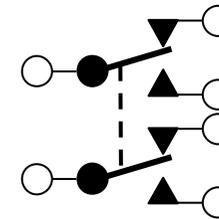


DPDT
雙軸雙切



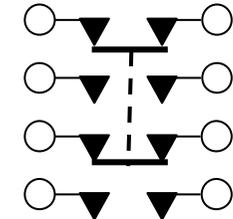


DPDT
雙軸雙切

捺跳(搖擺)開關 **Toggle switch**

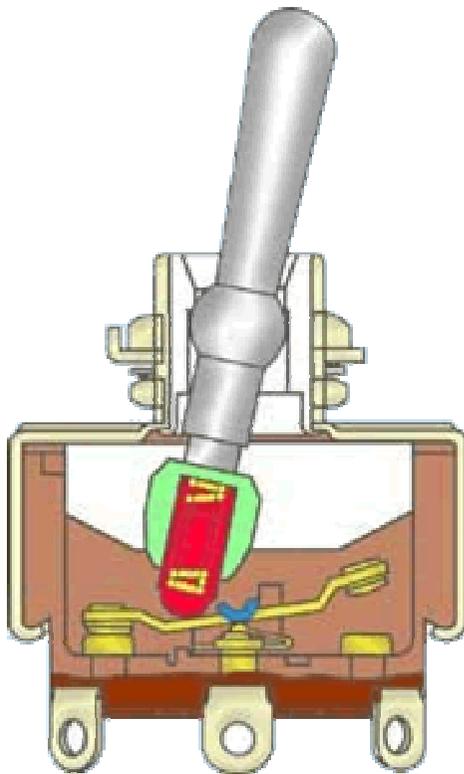


按鈕開關 **Pushbutton switch**

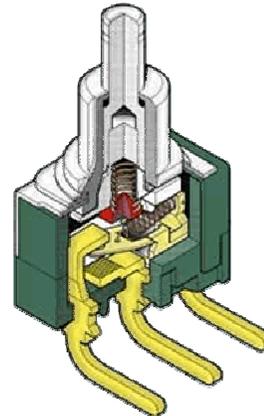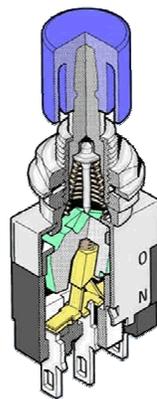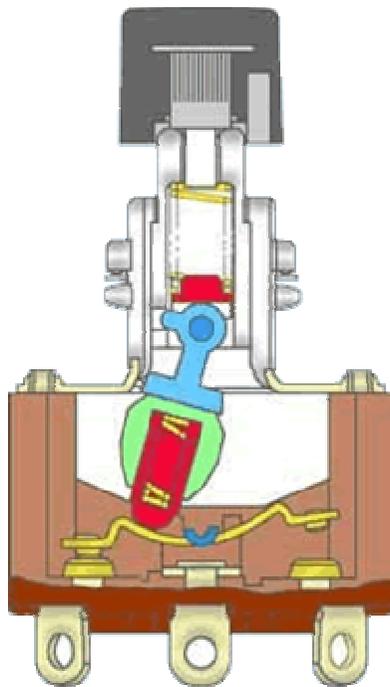


蹺板開關 **Rocker switch**




撥動開關 **Slide switch**

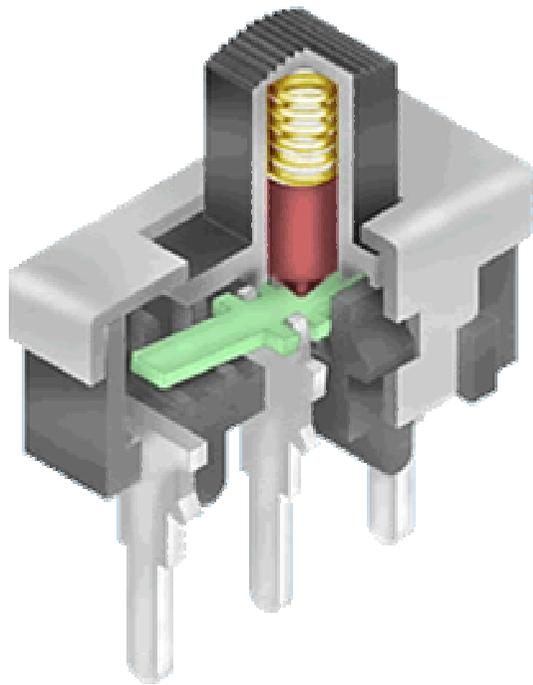

微動開關

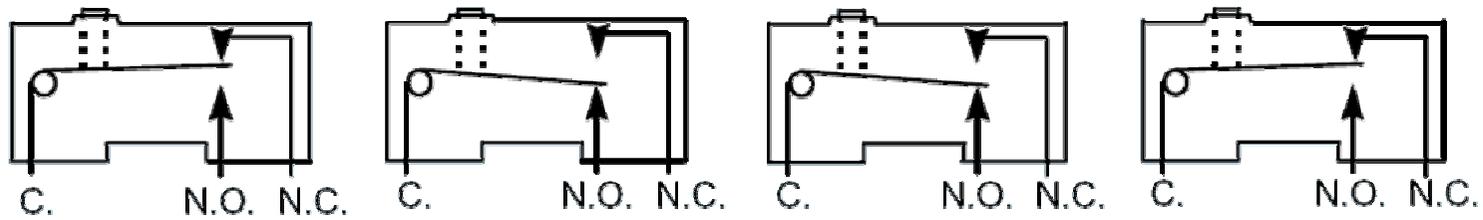


旋轉開關 **Rotatory switch**

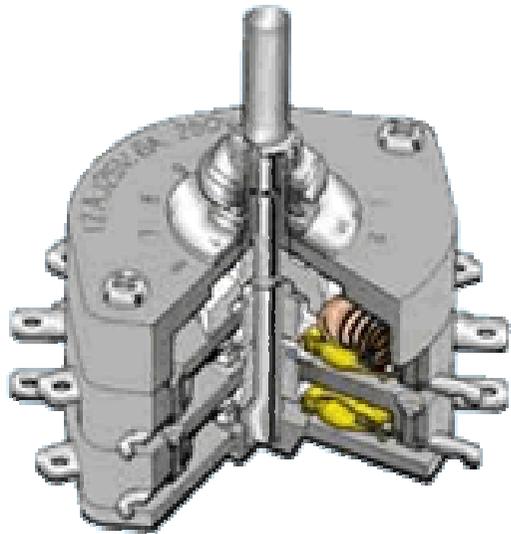


由旋轉軸帶動數個開關接觸點金屬薄片，達成多重開關
切換功能


鑰匙開關

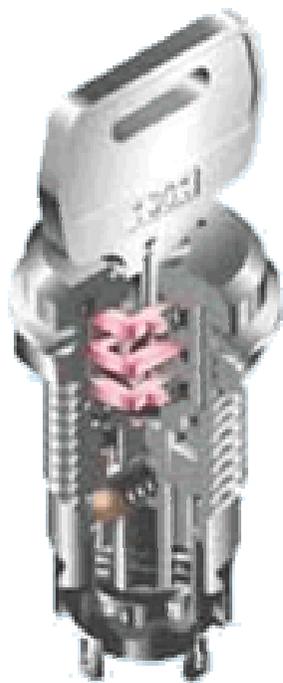



觸摸開關 (TACT Switch)

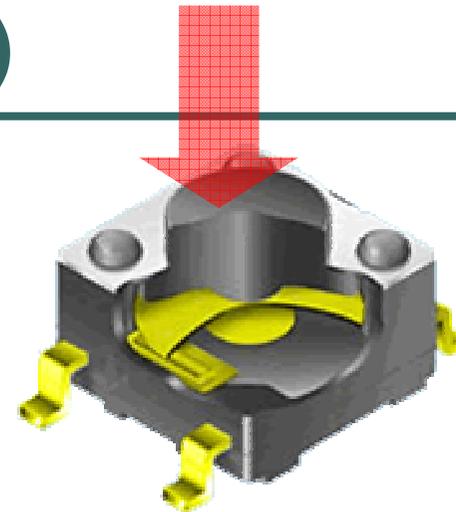

Sharp feeling

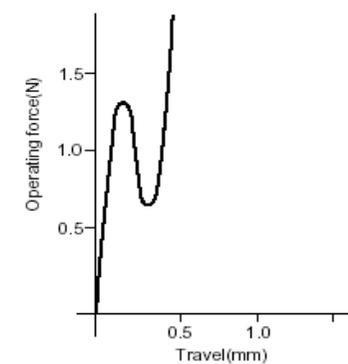

指撥開關 (DIP Switch)

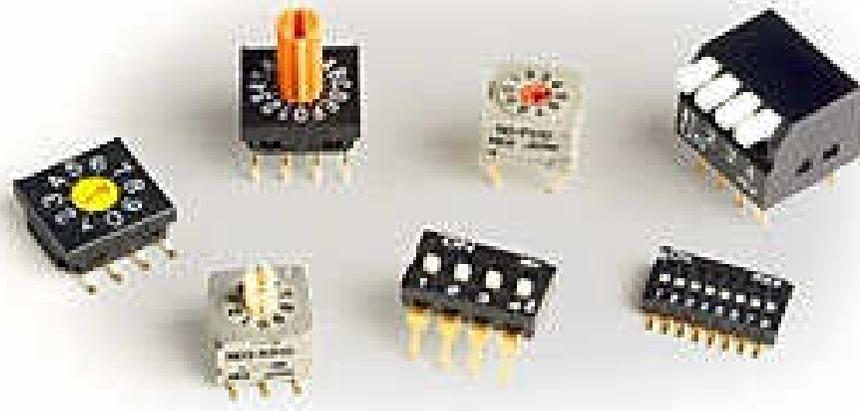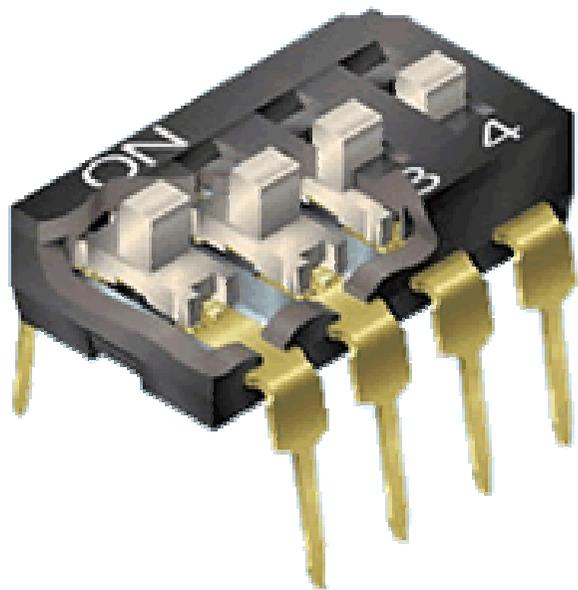

實習活動


繼電器電路控制

專題

- 2人一組
- 以微動開關切換接在繼電器上的紅綠LED亮滅
- 使上述電路中的LED亮後保持不滅(自保迴路)
- 以兩個繼電器完成個別的自保迴路，並互鎖對方的自保迴路(互鎖迴路)

繼電器構造

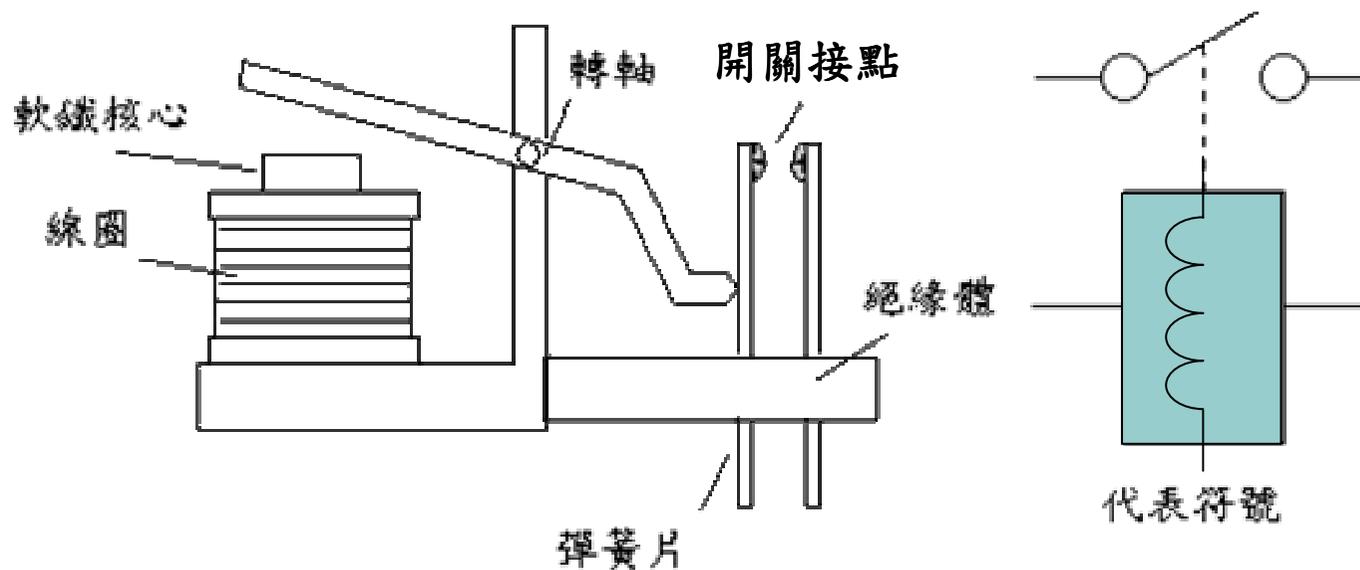
- 以電磁力來控制切換方向的開關。
- 當線圈通電後會產生磁性，將擺臂吸下迫使開關的接點相接，使兩接點形成通路。




繼電器規格

- 注意線圈的工作電壓是直流或是交流電
- 切換開關耐電壓程度
- 繼電器的規格有6V、9V、12V、24V、48V、100V、110V、200V、220V…等




器材

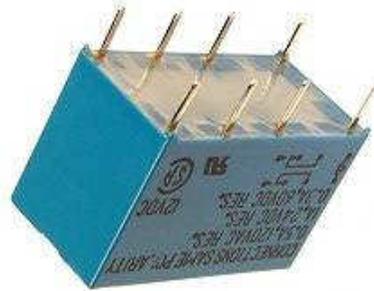

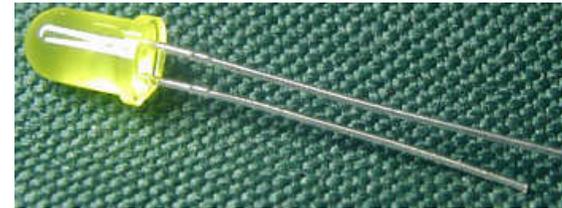- 麵包板
- #22單芯線少許
- 搖擺(捺跳)開關(1個)
- 微動開關(2個)
- 雙軸雙切繼電器(5V，2個)
- 發光二極體/LED(紅綠各1個)
- 9V電池組



零件構造

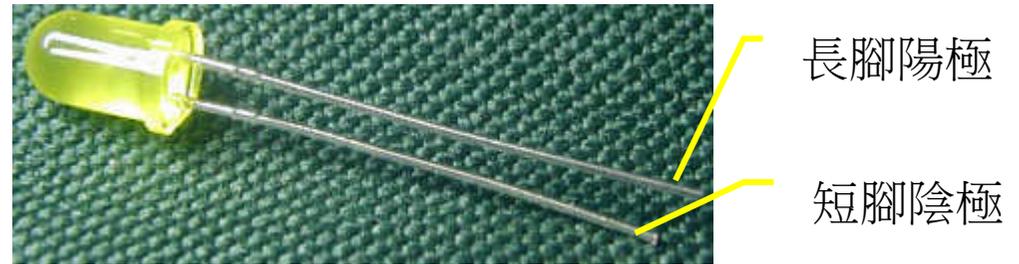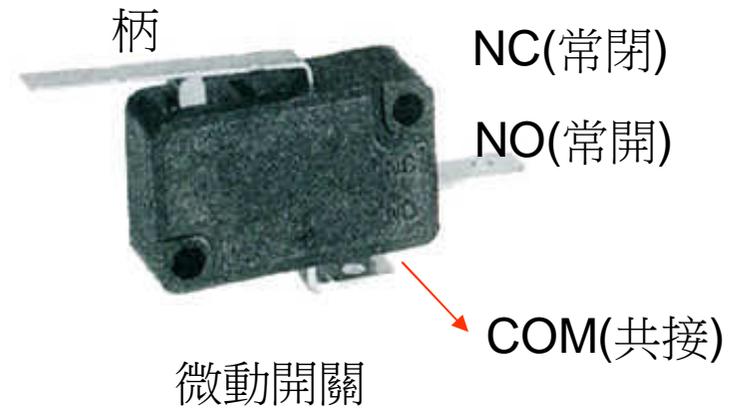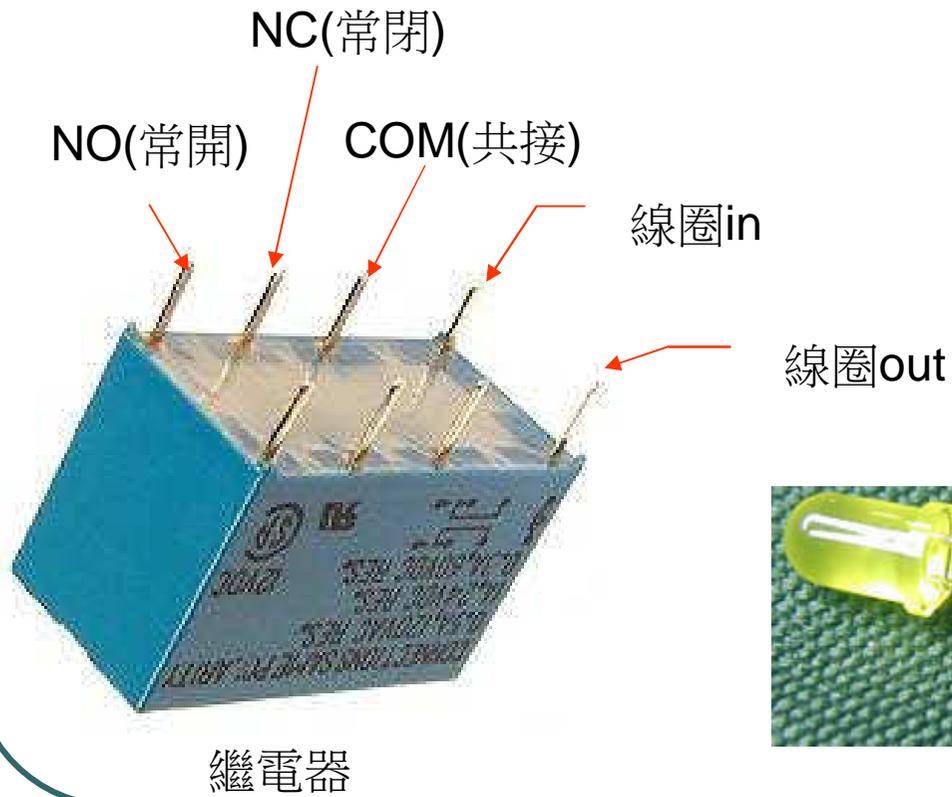



電路圖接線

 一條電線或麵包板中的銅箔

 兩條獨立未相交的電線或銅箔


 兩條相交的電線或銅箔，黑點即接合點

雙軸雙切的繼電器

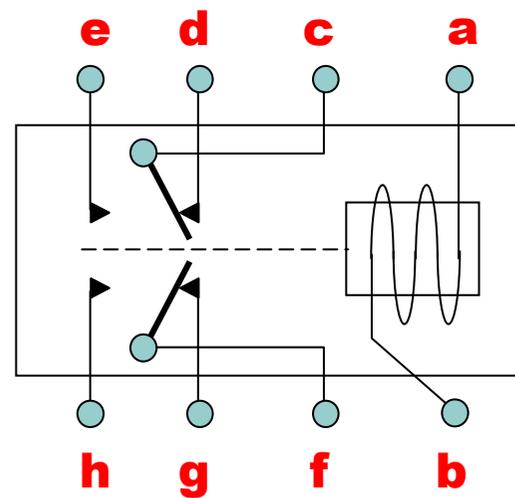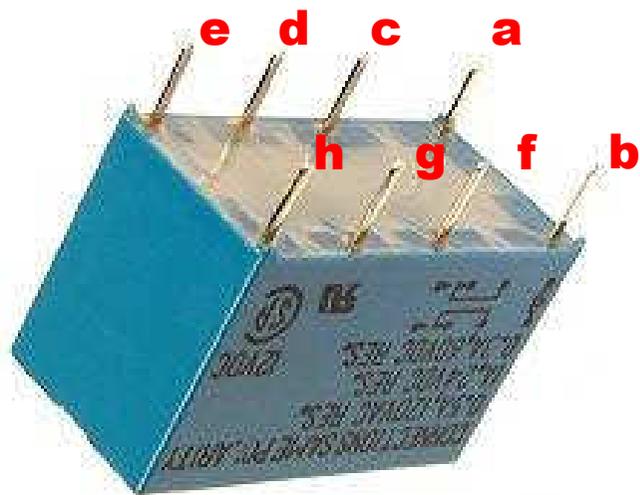

LED亮滅切換電路圖


專題一：
撥動微動開關切換接在繼電器上的
紅綠LED亮滅動作

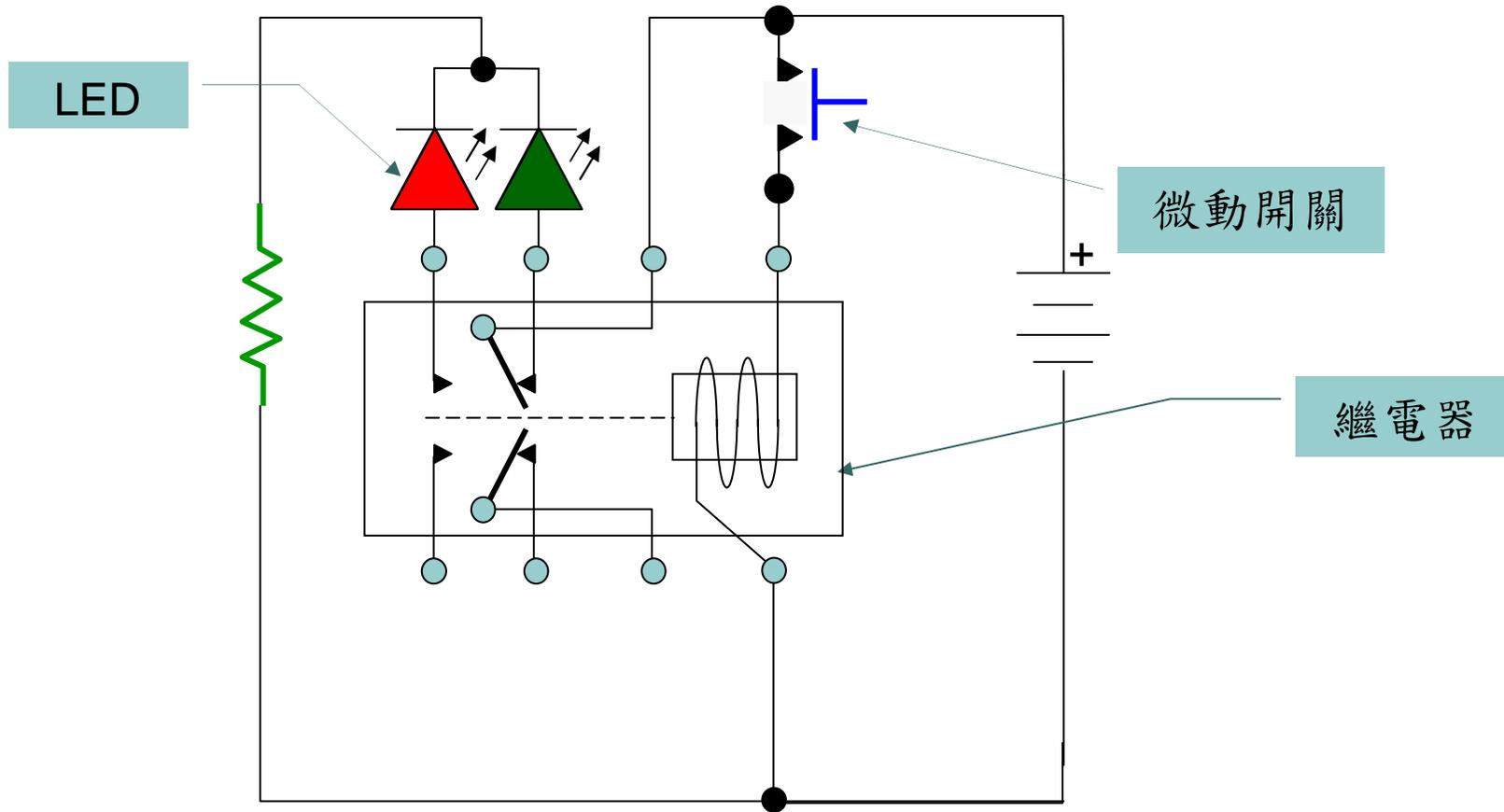

自保電路圖

專題二：

按一次微動開關，LED可以保持不滅

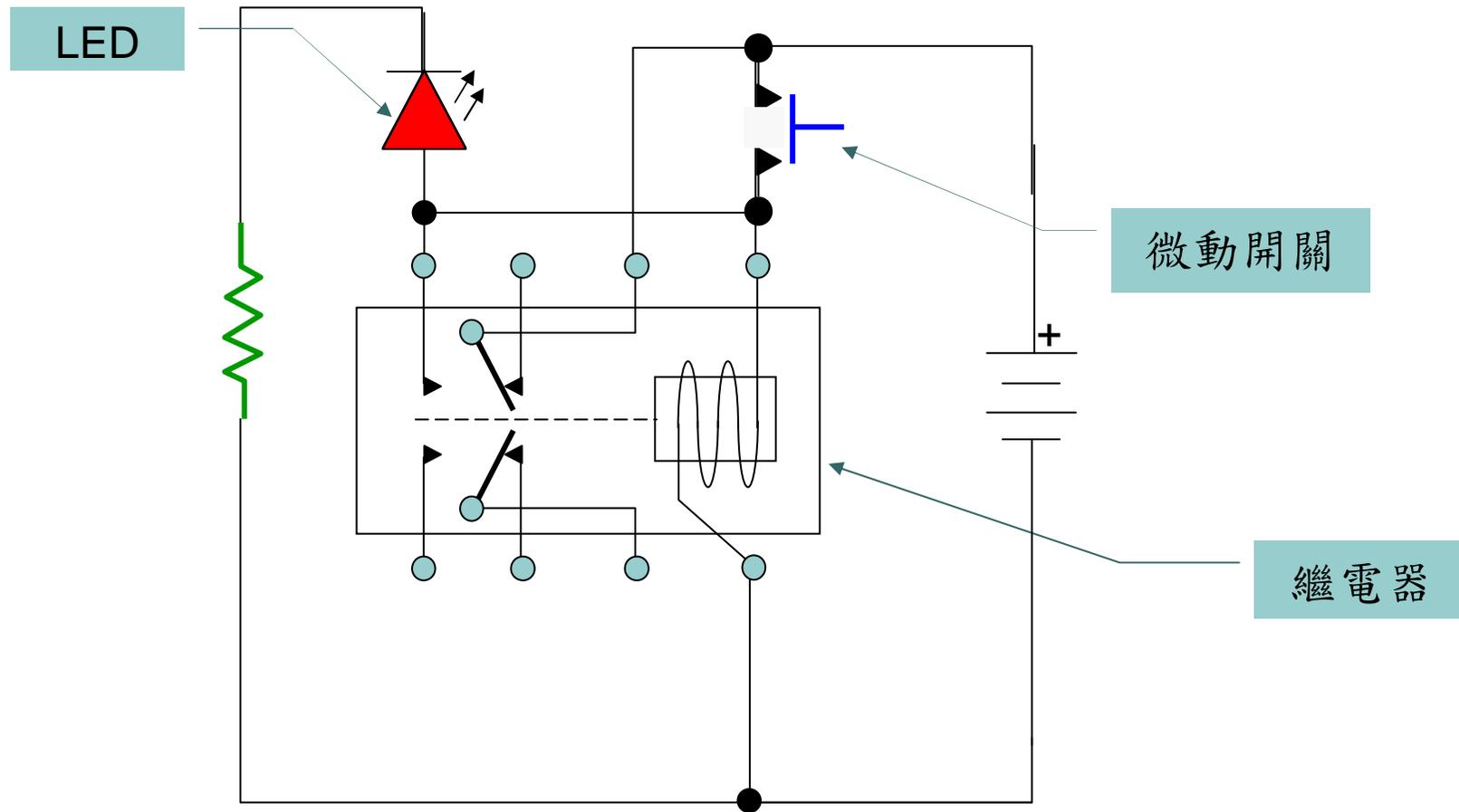

互鎖電路圖

專題三：
以兩個繼電器完成個別的自保迴路，並
互鎖對方的自保迴路

